
 


Computer Organization

0716214 江岳勳

0716222 黃偉傑

Architecture diagram:

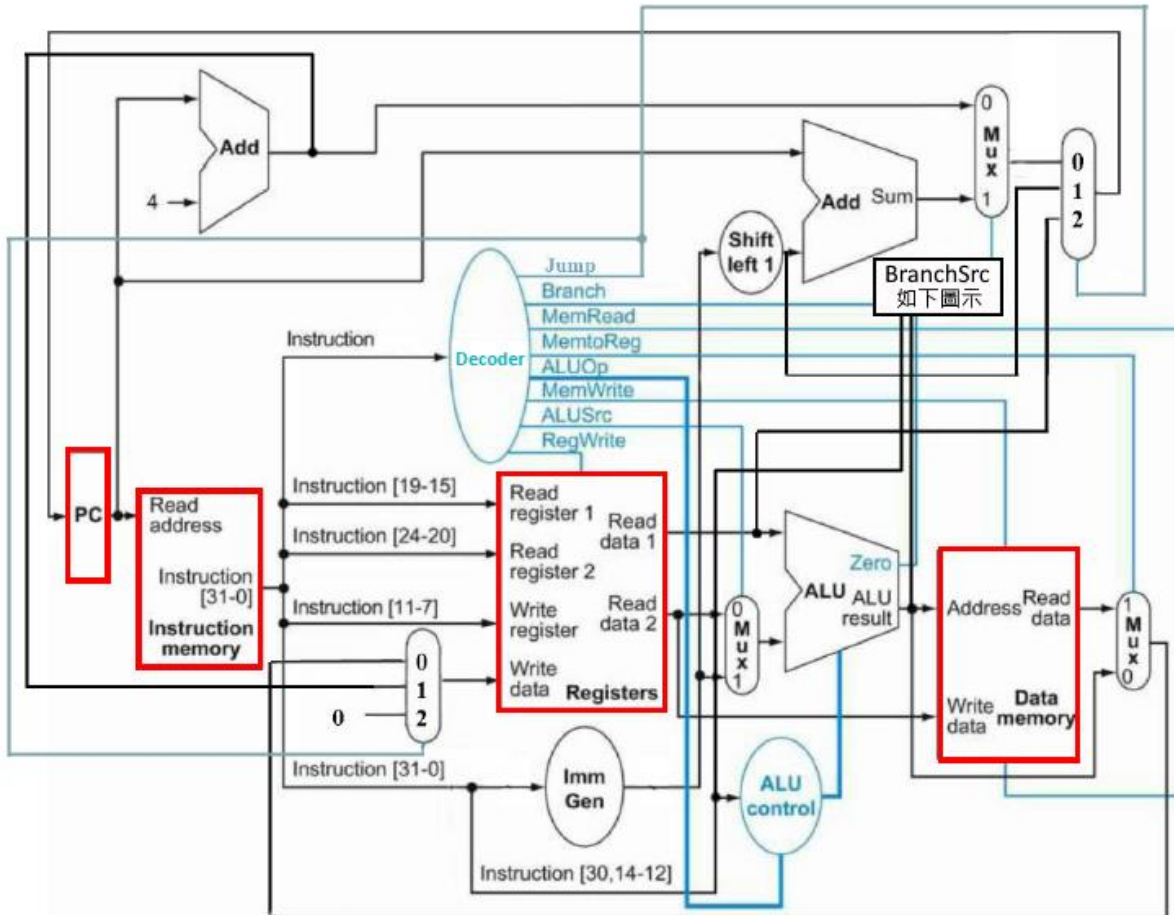

Detailed description of the implementation:

有許多 module 都跟 Lab3 的一模一樣，所以這裡只提到有更動過的實作細節

- ALU_Ctrl.v

因為我們上次都已經把 lw 跟 sw 等指令分配完成了，所以這次要新增處理的只有 blt 跟 bge 而已。blt 和 bge 都是執行 slt 指令，再由外部 top module 來區分兩者。

因此這裡的 ALU_Ctrl_o 為 4'b0111：

```
(ALUOp==2'b01 && instr[2]==1'b0)?    4'b0110:( // beq, bne
(ALUOp==2'b01 && instr[2]==1'b1)?    4'b0111:( // blt, bge
(ALUOp==2'b10 && instr[4]==1'b1000)? 4'b0110:( // sub
```

- Decoder.v

多判斷指令是否為 jal，若是的話 Instr_field 為 4。

查閱真值表，逐一設定指令的 MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Jump (參見後表)

- MUX_3to1.v

```
assign data_o = (select_i == 2'b00) ? data0_i : ((select_i == 2'b01 ? data1_i : data2_i));
```

- Simple_Single_CPU.v

將多新增的 module 彼此之間的 wire 接上：Data_Memory, Mux_MemToRegSrc, Mux_WBSrc, Mux_PCJumpSrc

處理新的 Branch 指令：原本的 PC_Src 只有考慮 beq 和 bne(只處理 zero)，新增了 blt 和 bge 後，查看真值表可以發現這四個可以先用 instr[14]分類，再進行處理。所以新的 PC_Src 為：

```
assign PC_SRC = (instr[14] == 1'b1) ?
    ((instr[12] == 1'b0 ? ALUresult[0] : ~ALUresult[0]) & Branch):
    ((instr[12] == 1'b0 ? ZERO : ~ZERO) & Branch);
```

下面是我們建立的真值表：

ALU_Ctrl (不會進 ALU 的 instruction : jal, jalr)

instruction	ALUOp[1 : 0]	instr [3 : 0]	ALU action	ALU_Ctrl_o
lw	00	010X	add	0010
sw	00	010X	add	0010
add	10	0000	add	0010

sub	10	0001	sub	0110
and	10	1110	and	0000
or	10	1100	or	0001
xor	10	1000	xor	0011
slt	10	0100	slt	0111
sll	10	0010	sll	0100
sra	10	1011	sra	0101
beq	01	000X	sub	0110
bne	01	001X	sub	0110
blt	01	100X	slt	0111
bge	01	101X	slt	0111
addi	11	000X	add	0010
andi	11	111X	and	0000
ori	11	110X	or	0001
xori	11	100X	xor	0011
slti	11	010X	slt	0111
slli	11	0010	sll	0100
srli	11	1010	srli	1111

Decoder

Instruction	Field(Opcode)	M2R	RegW	MemR	MemW	Jump[2]	ALUSrc	Branch	ALUOp[2]
R-type	0	0	1	0	0	00	0	0	10
LW	1(0000011)	1	1	1	0	00	1	0	00
JALR	1(1100111)	0	1	0	0	10	1	0	11
I-type	1(else)	0	1	0	0	00	1	0	11
S-type	2	0	0	0	1	00	1	0	00
B-type	3	0	0	0	0	00	0	1	01
JAL	4	0	1	0	0	01	0	0	00

Implementation results:

CO_test_data1.txt :

```
# PC = 76
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3
# Registers
# R0 = 0, R1 = 16, R2 = 128, R3 = 0, R4 = 0, R5 = 4, R6 = 5, R7 = 6
# R8 = 1, R9 = 2, R10 = 3, R11 = 0, R12 = 0, R13 = 0, R14 = 0, R15 = 0
# R16 = 0, R17 = 0, R18 = 0, R19 = 0, R20 = 0, R21 = 0, R22 = 0, R23 = 0
# R24 = 0, R25 = 0, R26 = 0, R27 = 0, R28 = 0, R29 = 0, R30 = 0, R31 = 0
```

CO_test_data2.txt :

```
# PC = 44
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28
# Registers
# R0 = 0, R1 = 16, R2 = 128, R3 = 0, R4 = 0, R5 = 1, R6 = 0, R7 = 28
# R8 = 0, R9 = 0, R10 = 0, R11 = 0, R12 = 0, R13 = 0, R14 = 0, R15 = 0
# R16 = 0, R17 = 0, R18 = 0, R19 = 0, R20 = 0, R21 = 0, R22 = 0, R23 = 0
# R24 = 0, R25 = 0, R26 = 0, R27 = 0, R28 = 0, R29 = 0, R30 = 0, R31 = 0
```

Problems encountered and solutions:

1. 在做 blt 和 bge 的時候，一開始不是很清楚要怎麼讓 Branch 的 PC_Src 知道現在示做 blt/bge/beq/bne
 - 將真值表建出來之後，很輕鬆地就可以看出當 instr[14]為 1 時是 blt/bge，了解之後再改動 PC_src 便沒遇到什麼困難。
2. 在測試時 sw 怎麼樣都不會動，解讀了一下之後發現 sw 的目標為位置為-12 的記憶體，想了很久怎麼想都覺得不合理
 - 東看西看找很久才發現 Lab3 和 Lab4 的 Reg_File 不一樣，Lab4 的 Reg_Filer2 的初始值為 128，因為我們是直接使用 Lab3 的結果下去時做 Lab4 的需求，所以沒改到這裡。

Comment:

0716214 江岳勳：

我覺得這次的作業其實非常簡單，因為我們上次都已經把 DataMemory 有關的功能都寫好了，只需要將線接上，再讓 ALU_Ctrl 能夠多判斷 blt 和 bge 就結束了，是一份相對輕鬆的作業。

0716222 黃偉傑：

有了上次 Lab3 協作與建構 Simplified CPU 的經驗，我認為對降低這次 Lab 的難度有顯著的幫助。感覺得出來上次跟這次 Lab 應該原本要合在一起，只是這樣一來會讓 loading 更繁重，感謝助教的貼心哈哈。

經過這次經驗，讓我也對於 Single Cycle 的架構更加了解了，讓我覺得挑戰 pipelined CPU 或許也不是件難事，希望我不要被打破臉太嚴重。t